 





Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
**Elektronikus Eszközök Tanszéke**

# MOS alapáramkörök


**CMOS áramkörök,  
konstrukciós kérdések**



<http://www.eet.bme.hu>

 

# A CMOS inverter



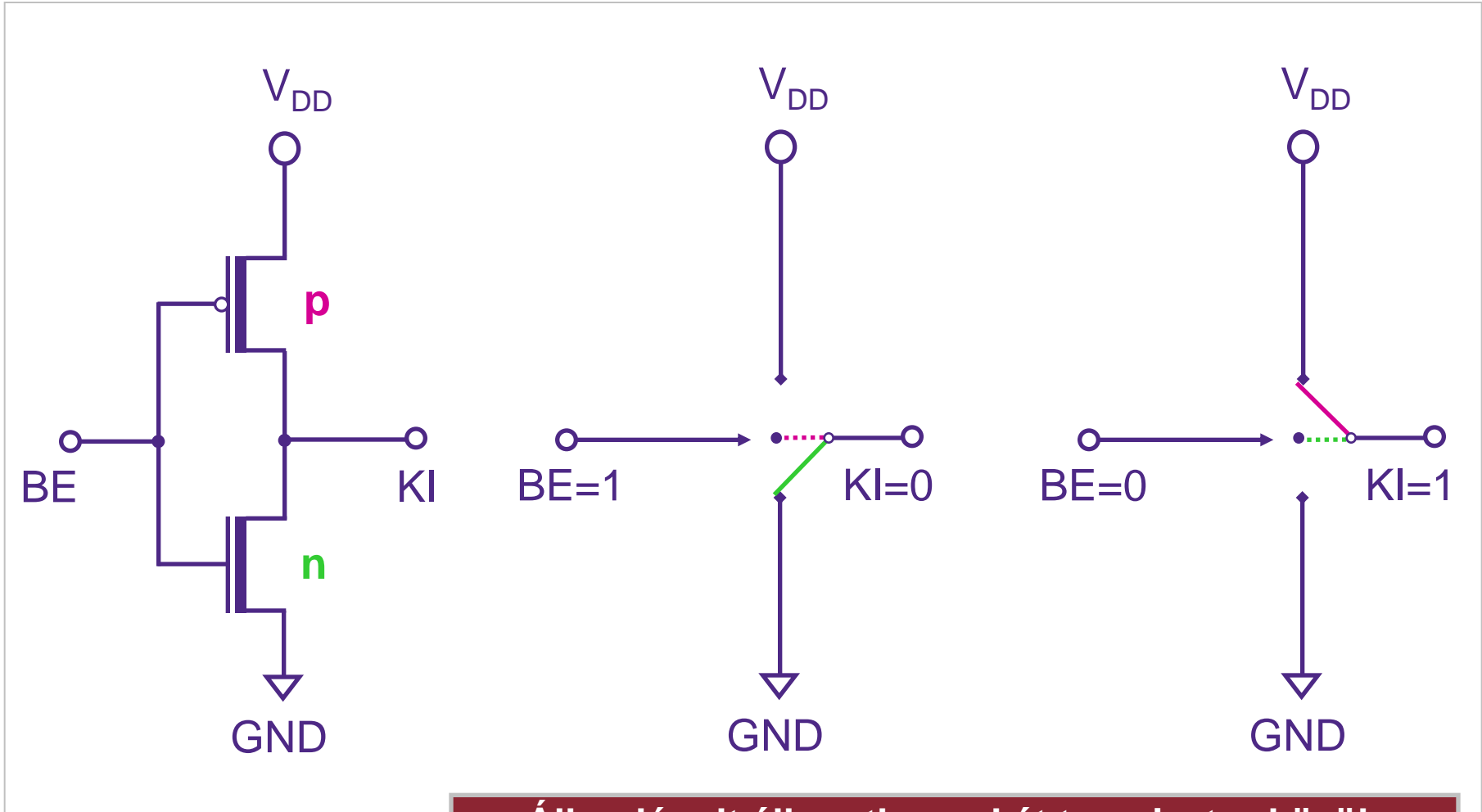


**Állandósult állapotban a két tranzisztor közül mindig csak az egyik vezet, a másik lezárt**


 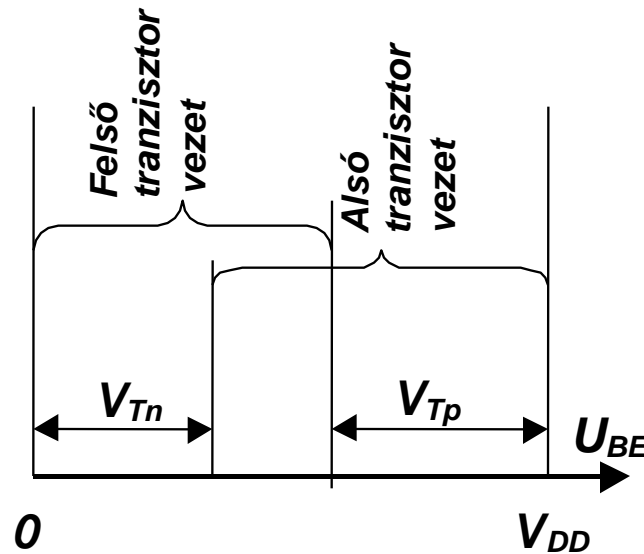 
# A CMOS inverter karakterisztikája

2 alapeset, a tápfeszültségtől és a tranzisztorok küszöbfeszültségétől függően



1. kis tápfeszültség:


$$V_{DD} < V_{Tn} + |V_{Tp}|$$

egyszerre csak az egyik tranzisztor vezet

2. nagyobb tápfeszültség

$$V_{DD} > V_{Tn} + |V_{Tp}|$$

 
átkapcsoláskor egyszerre vezet mindkét tranzisztor




# A CMOS inverter karakterisztikája

► 1. Kis tápfeszültség:  $V_{DD} < V_{Tn} + |V_{Tp}|$

a karakterisztika: 
$$U_{KI} = \begin{cases} V_{DD} & \text{ha } \dots \dots \dots U_{BE} < V_{DD} - |V_{Tp}| \\ \text{határozatlan} & \text{ha } \dots V_{Tn} < U_{BE} < V_{DD} - |V_{Tp}| \\ 0 & \text{ha } \dots \dots \dots U_{BE} < V_{Tn} \end{cases}$$


 


 *A transzfer karakterisztika középső szakasza nagyon meredek, ez a CMOS inverter jellegzetes előnye.*



# A CMOS inverter karakterisztikája

- ▶ 2. Nagy tápfeszültség:  $V_{DD} > V_{Tn} + |V_{Tp}|$   
Átkapcsoláskor? - "egymásba vezetés"
- ▶ Karakterisztika szerkesztése

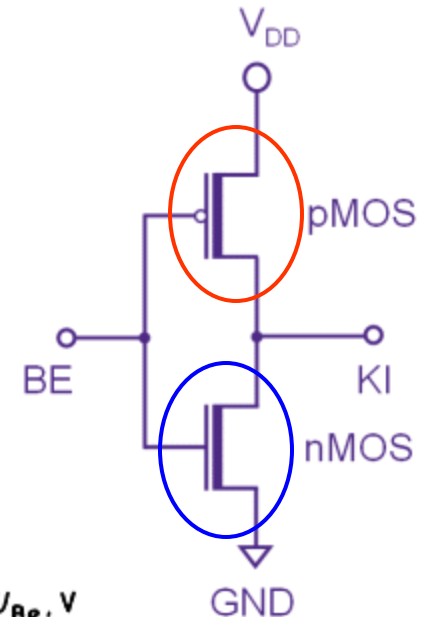 





# A CMOS inverter – dinamikus kar.

## ► Kapcsolási idők számítása
  
### ▪ Mitől függenek?

- a kimenet áram-meghajtó képességétől
- a kimenetet terhelő kapacitástól




- Ha a két tranzisztor pontosan komplementer karakterisztikájú, a kapcsolási idők (fel- és lefutás) is egyformák lesznek ( $K_n = K_p$  és  $V_{Tn} = |V_{Tp}|$ )


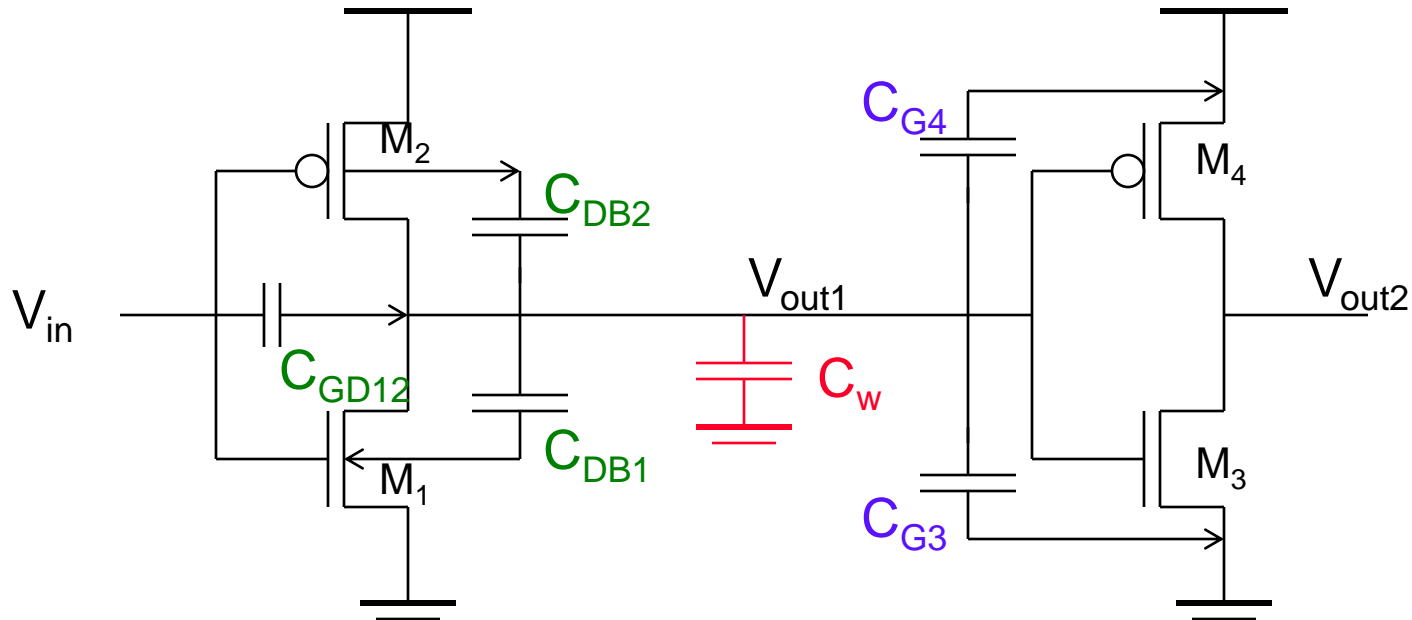
# A kapacitások:


- ▶ Meghajtó fokozat tranzisztorainak belső kapacitásai
- ▶ Következő fokozat tranzisztorainak bemeneti kapacitásai
- ▶ Vezetékezés kapacitása



*intrinsic MOS transistor capacitances*

*extrinsic MOS transistor (fanout) capacitances*


*wiring (interconnect) capacitance*

 

# A kapacitások
 
## ► A belső kapacitásokat már érintettük:


- S-G G-D átlapolási kapacitások
- a csatorna kapacitása
- a pn átmenetek kapacitásai


 
## ► A vezetékezés kapacitása

- az összekötő vezetékek geometriájától függ (szélesség, hosszúság)
- a technológiai fejlődésével jelentősége egyre nő





# A CMOS inverter – dinamikus kar.

## ► Kapcsolási idők számítása

- azonos kapcs. idők, integrálás a kapacitás szélső feszültség értékeire:



$$t_l = \int_{V_{DD}}^{V_{LM}} \frac{C_L}{I_D} dU$$

- Ha

$$I_D \approx K(V_{DD} - V_T)^2$$

akkor
  
$$t_l = \frac{C_L (V_{DD} - V_{LM})}{K (V_{DD} - V_T)^2}$$



$V_{LM}$  – a terhelő kapacitás minimális feszültsége

**Csökkenthető a tápfeszültség vagy  $W/L$  növelésével**



# A CMOS inverter fogyasztása

- ▶ **Statikus fogyasztás nincs**, mert nincs statikus áram
- ▶ Átkapcsoláskor van **dinamikus fogyasztás**, amely 2 részből áll:

- **Egymásba vezetés:**


- A bemenő jel felfutásának egy szakaszában mindkét tranzisztor egyszerre vezet, ha

$$V_{Tn} < U_{BE} < V_{DD} - V_{Tp}$$

- **Töltés-pumpálás:**

- Jelváltásokkor a kimeneten lévő  $C_L$  terhelést 1-re váltáskor a  $p$  tranzisztoron keresztül tápfeszültségre töltjük, majd 0-ra váltáskor az  $n$  tranzisztoron keresztül kisütjük.

 
*Töltést pumpálunk a tápból a föld felé.*



# A CMOS inverter fogyasztása
 
## ► Egymásba vezetés:

- A bemenő jel felfutásának egy szakaszában mindkét tranzisztor egyszerre vezet, ha  $V_{Tn} < U_{BE} < V_{DD} - V_{Tp}$



- az átfolyó töltés:  $\Delta Q = bt_{UD} I_{MAX}$ , ahol  $t_{UD}$  az idő, amíg áram folyik,  $b$  egy konstans, ami az átkapcsoló jel alakjától függ.  $b \approx 0.1-0.2$

$$P = f \Delta Q V_{DD} = f V_{DD} b t_{UD} K (V_{DD} / 2 - V_T)^2$$

$$P \sim f V_{DD}^3$$



# A CMOS inverter fogyasztása

## ► Töltéspumpálás:

- Jelváltásokkor a kimeneten lévő  $C_L$  terhelést 1-re váltáskor a  $p$  tranzisztoron keresztül tápfeszültségre töltjük, majd 0-ra váltáskor az  $n$  tranzisztoron keresztül kisütjük.

$$\Delta Q_L = C_L V_{DD}$$

$$P_{cp} = f C_L V_{DD}^2$$

- A töltéspumpálás teljesítmény igénye arányos **a frekvenciával és a tápfeszültség négyzetével.**



- **A teljes fogyasztás** a 2 összege (ha egymásba vezetés is van), arányos a **frekvenciával** és a tápfeszültség 2. ill. 3. hatványával.



# CMOS áramkörök fogyasztásának összetevői

  
## ▶ Dinamikus összetevők – minden kapcsolási eseménykor

- egymásbavezetés, töltéspumpálás
- eseménysűrűséggel arányos
  - órajel frekvencia
  - az áramkör aktivitása


 
## ▶ Parazita jelenségek miatt további összetevők:


- küszöb alatti áramok
- pn-átmenetek szivárgási áramai – **leakage**: ma már nagyon jelentős
- szivárgás a gate dielektrikumon keresztül



# CMOS kapuk


 
## ► nMOS kapcsolóhálózat szerkesztése:

- soros áramút: NAND kapcsolat
- párhuzamos áramút: NOR kapcsolat
- ezek kombinációja: komplex kapu



## ► Kapcsolók helyett nMOS tranzisztorok
  
## ► Load helyett nMOS áramkör duálisa: pMOS hálózat





# CMOS kapuk

- ▶ A CMOS inverterben mindkét tranzisztort vezéreljük.
- ▶ A kapuk esetében egy "felső" (pMOS) ill. "alsó" (nMOS) hálózat fog megjelenni, mindkét hálózat annyi tranzisztorból áll, ahány bemenete van a függvénynek.
  - Azoknál a bemeneti kombinációknál, ahol a függvény értéke 0, az alsó hálózat rövidzár a kimenet és a föld között, míg a felső hálózat szakadás a kimenet és a táp között
  - ha a függvény értéke 1, akkor az alsó hálózat szakadás, a felső hálózat rövidzár


*A p ill. n tranzisztorokkal duális hálózatokat kell megvalósítani*

- ▶ Azonos bemenetek tranzisztorait össze kell kötni




# CMOS kapuk

## ► NOR kapu

 

## ► NAND kapu

 


**Egy  $n$  bemenetű CMOS kapuhoz  $2n$  db tranzisztorra van szükség** (passzív terhelésű kapuknál csak  $n+1$  kell)





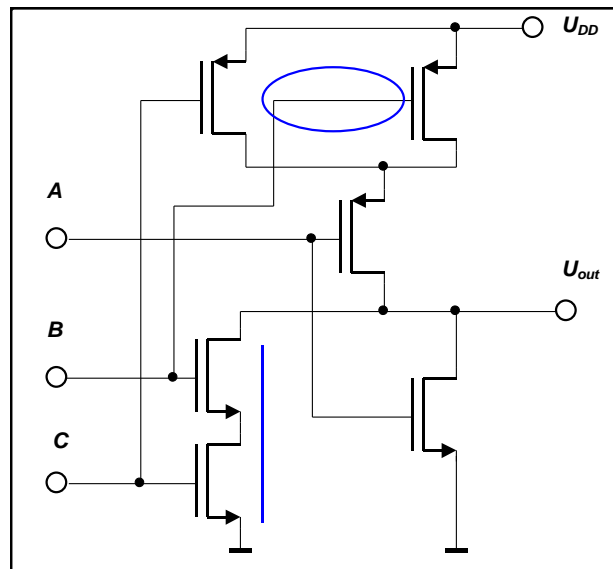
# Komplex CMOS kapuk szerkesztése

- ▶ duális topológia (hurokból vágat, vagatból hurok)
- ▶ duális alkatrészekkel: nMOS helyett pMOS
- ▶ azonos bemenetekhez tartozó tranzisztorok gate-jeit összekötni
- ▶ W/L arányok helyes méretezése




$$F = \overline{A + BC}$$

 
 
# Transzfer kapuk használata


- ▶ **Egyszerűsítés:** **transzfer kapu** (*transmission gate*) használata
  - ne csak a VDD-GND áramút kialakításával hozzunk létre logikai funkciót
  - jelútba is beiktathatunk kapcsolót
  - analóg kapcsoló digitális á.k.-ben





 
# Transzfer kapus logikák jellemzői

- ▶ CMOS-ban: ellenütemben vezérelt n/p tranzisztorok



Transzfer kapu  
ellenütemű vezérléssel

 

Transzfer kapu  
beépített inverterrel



- ▶ kevesebb tranzisztor kell
- ▶ megfordítható jelút
- ▶ nincs statikus fogyasztás
- ▶ Soros ellenállás számít – négynél több transzfer kaput ne kössünk sorba





# Transzfer kapus áramköri példák

► Tipikus: XOR, mux/demux

■ XOR kapu:

  


■ 4 bemenetű MUX:

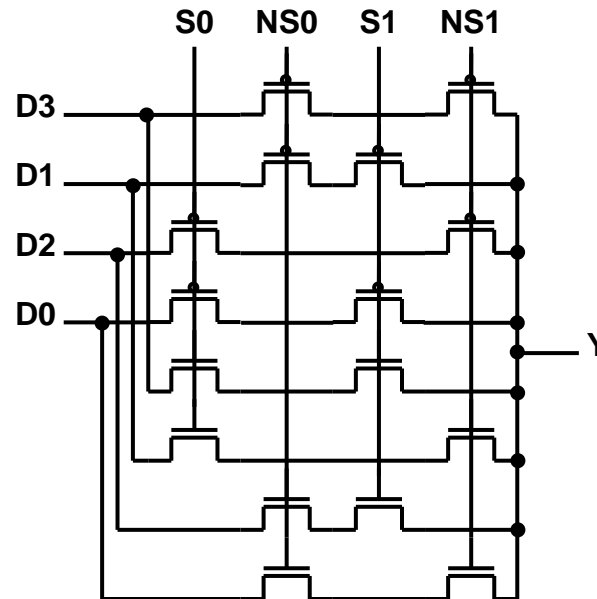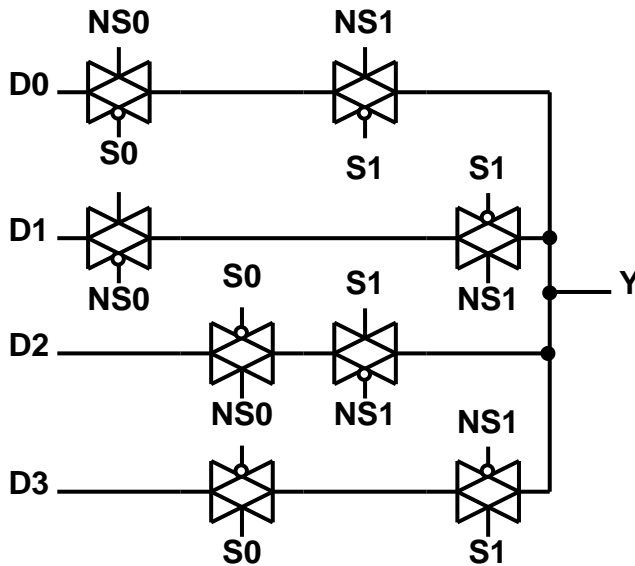




# TG multiplexer layout-ja

 

$$F = \overline{In_1 S + In_2 \bar{S}}$$

 



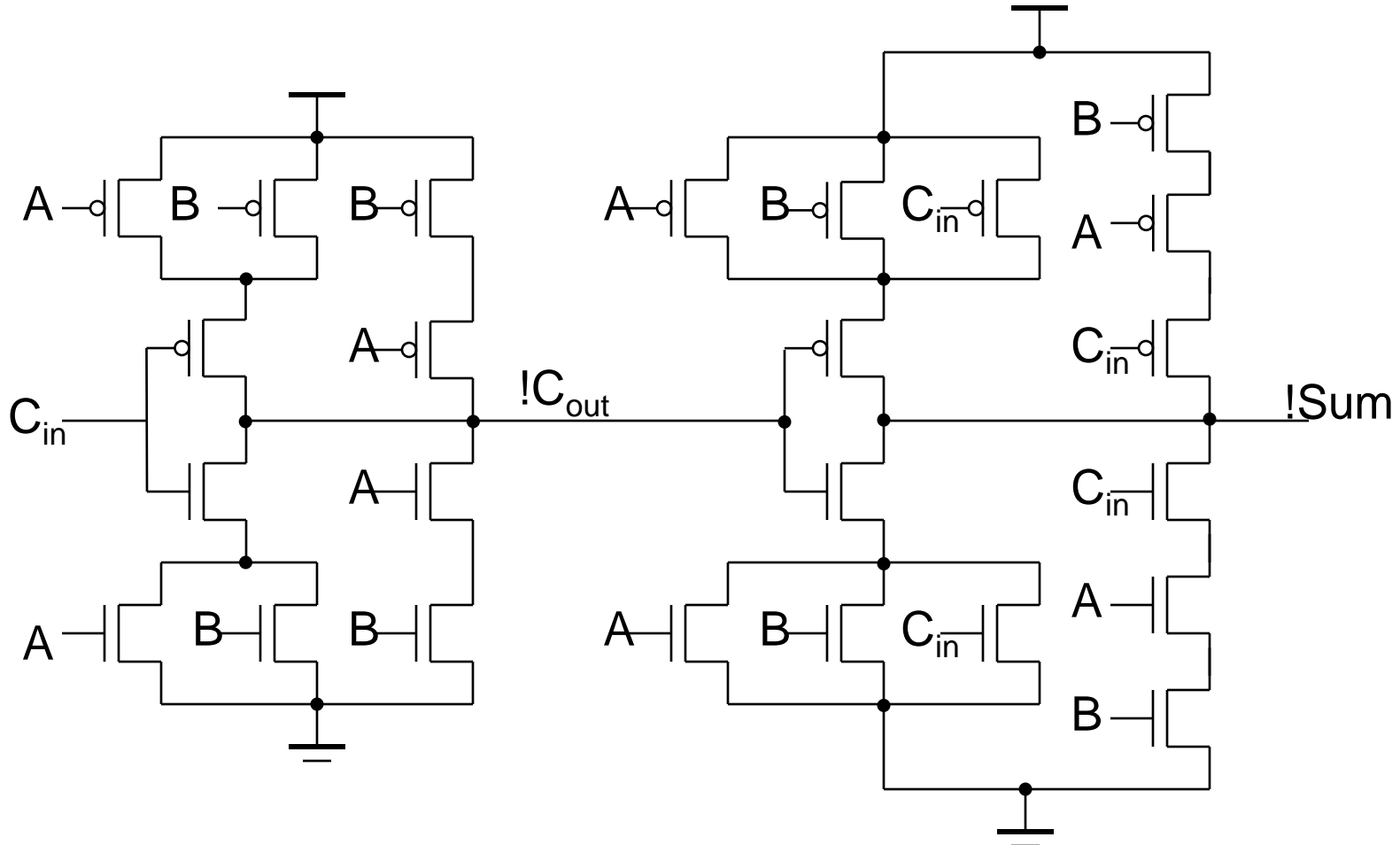
# Statikus CMOS teljes összeadó

$$!C_{out} = !C_{in} \& (!A \mid !B) \mid (!A \& !B)$$

$$!Sum = C_{out} \& (!A \mid !B \mid !C_{in}) \mid (!A \& !B \& !C_{in})$$





$$C_{out} = C_{in} \& (A \mid B) \mid (A \& B)$$

$$Sum = !C_{out} \& (A \mid B \mid C_{in}) \mid (A \& B \& C_{in})$$



# Teljes összeadó transzfer kapukkal


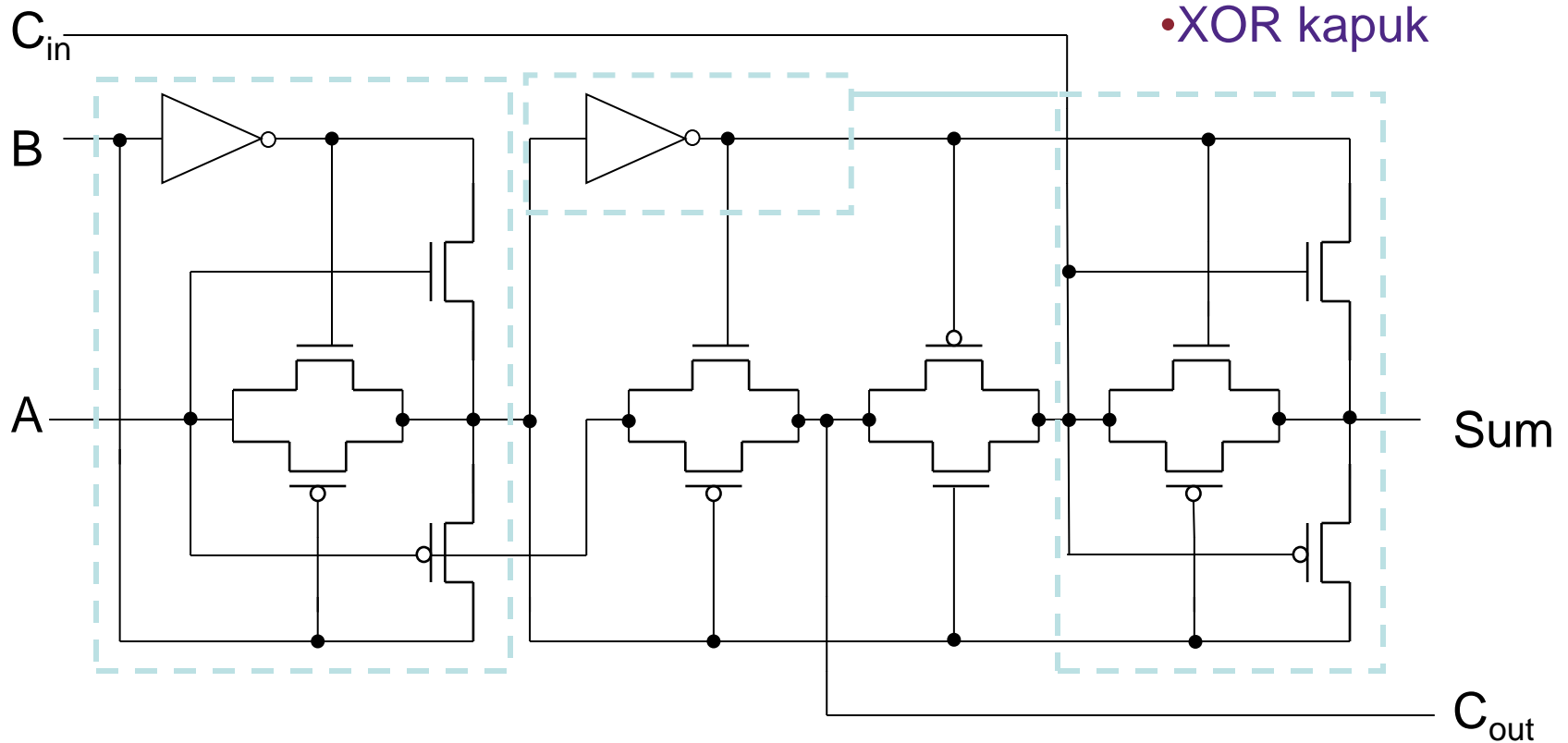


 


# Dinamikus MOS logikák
 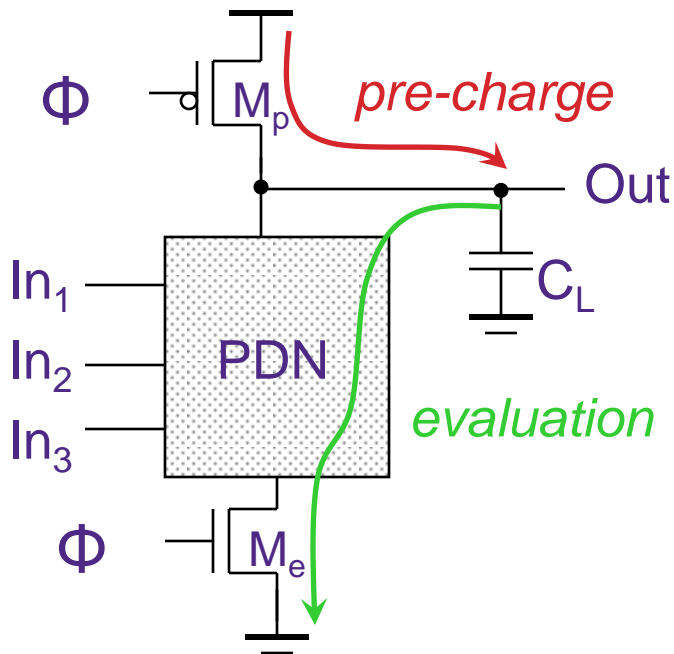
## ► Elv: 2 fázisú működés



- egy kapcsoló pMOS tranzisztorral egy kapacitást feltöltünk VDD feszültségre: **előtöltés** vagy *pre-charge*
- következő fázisban VDD-ről leválik a kondenzátor és egy nMOS logikai hálózaton keresztül a kapacitást (a bemenetek függvényében) kisütjük vagy töltve hagyjuk: ez a **kiértékelés** vagy *evaluation*





 


# Dinamikus kapu

  



Két fázisú működés

Precharge ( $\Phi = 0$ )

Evaluate ( $\Phi = 1$ )

 

# Dinamikus kapu

  

## Két fázisú működés

**Precharge** ( $\Phi = 0$ )

**Evaluate** ( $\Phi = 1$ )

Ha egy dinamikus kapu kimenetét kisütöttük, az nem süthető ki újból amíg egy *pre-charge* periódusban újra fel nem töltjük






# Dinamikus kapuk főbb jellemzői

- ▶ A logikai funkciót a PDN valósítja meg
  - $2N$  tranzisztor helyett  $N+2$  tranzisztor elégséges
  - kisebb helyfoglalás mint statikus CMOS-nál
- ▶ Geometriai arányok nem izgalmasak a működés szempontjából
- ▶ Csak dinamikus teljesítményfelvétel (nincs egymásba vezetés)
- ▶ Előtöltő órajel kell




# Dinamikus viselkedés

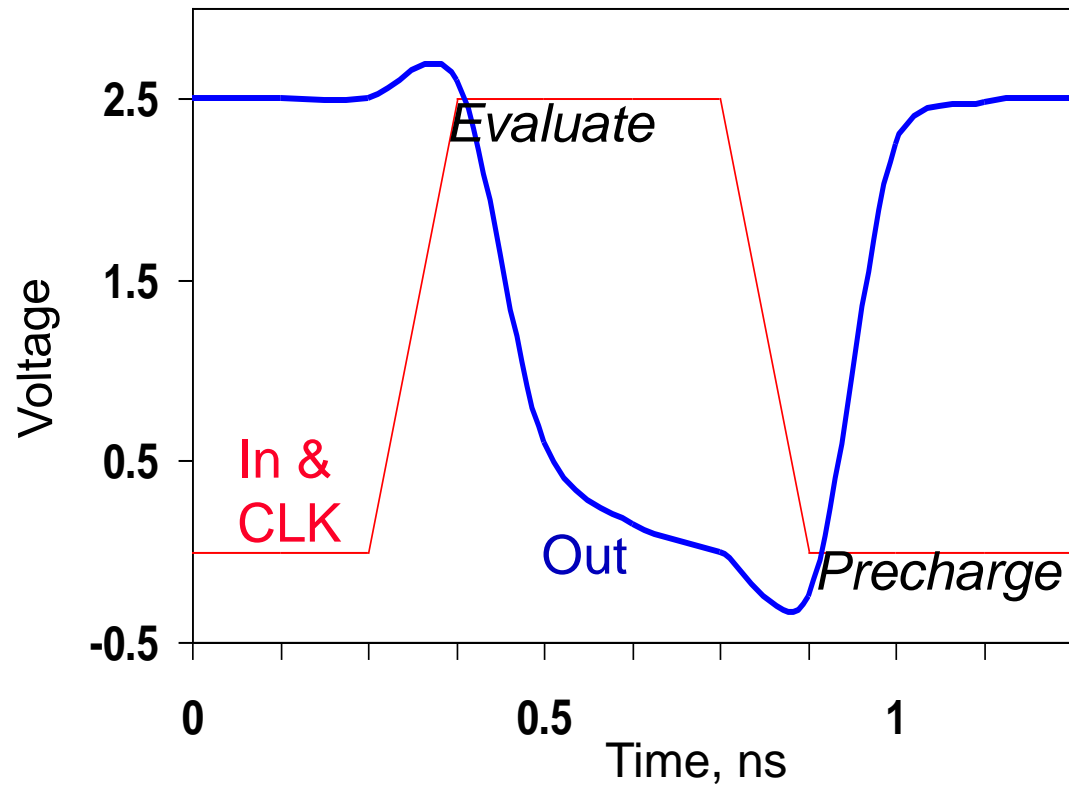 

 

 
# Statikus tárolók

- ▶ Logikai kapukból építhetők fel, visszacsatolással




RS-latch

Kibővítvé: D-latch

 



D-latch

5 cella, 18 tranzisztor

 

# D latch

► OR-AND-INVERT kapus kivitel:

 
 



Dinamikus verzió kevesebb  
tranzisztort igényelt


  
# D flip-flop


- ▶ 2 db D latch sorba kötve és ellenütemű órajellel vezérelve



 

 
# Kvázistatikus latch

- Multiplexer + 2 inverter
- EN=1 transzparens
- EN=0 visszacsatolt










 



# Dinamikus latch és flipflop

 

  - Dinamikus latch
- EN=1 transzparens
- EN=0 a kapacitás töltése tárolja az információt



  
- Dinamikus Master- Slave flip-flop nem átlapoló és átlapoló órajellel






Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
**Elektronikus Eszközök Tanszéke**

# Nagyfrekvenciás logikák

 


*Bognár György*  
*bognar@eet.bme.hu*

<http://www.eet.bme.hu>

 


# SCL – differenciális logika

 

- Logikai magas  $V_+ - V_- > 0$
- Logikai alacsony  $V_+ - V_- < 0$


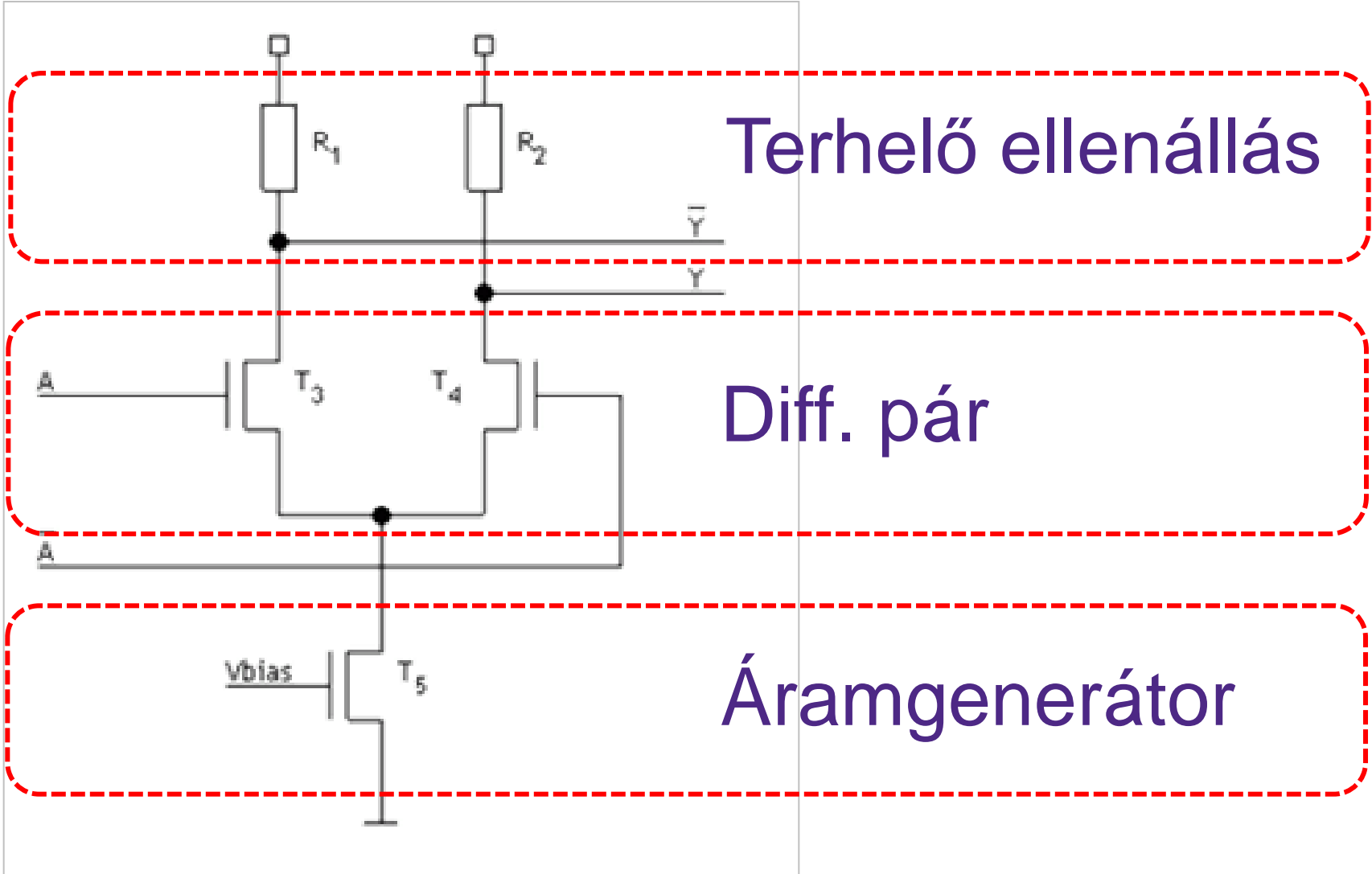
# SCL alapkapcsolás (differenciálerősítő)







# SCL alapkapcsolás

 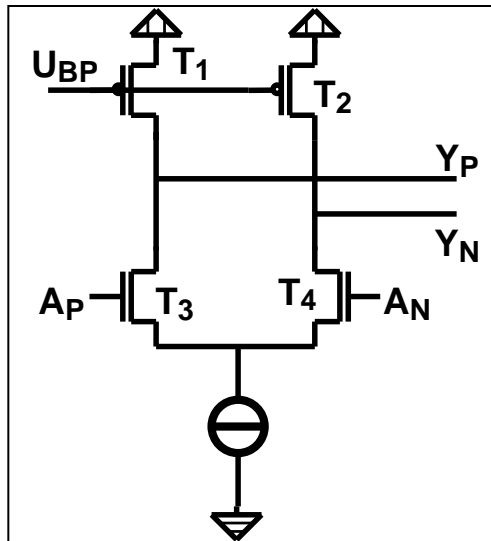
## ► Terhelő ellenállások

- gyakran poliszilíciumból, de túl nagy helyfoglalás és szórási problémák
- Lineáris tartományban működő pMOS ( $U_{BP}$  pl. 0V)





## ► Áramgenerátor


- lehet bonyolultabb felépítésű is

 

# SCL alapkapcsolás működése

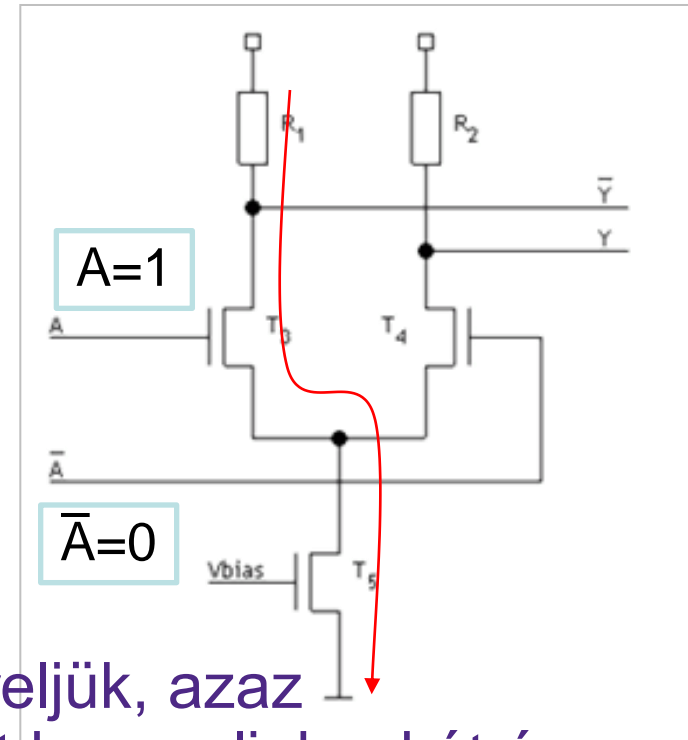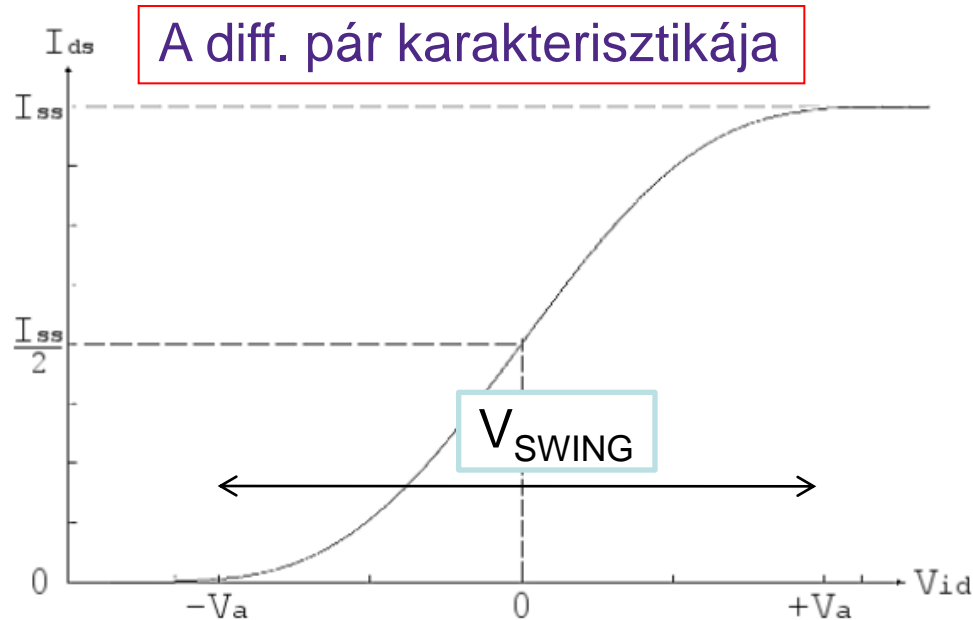

 - ▶ A differenciálerősítőt teljesen kivezéveljük, azaz tulajdonképpen a munkaponti áramot kapcsoljuk a két ág között
- ▶ Így az egyik kimenet  $V_{DD}$  tápfeszültségen, a másik kimenet pedig  $V_{DD} - I_{BIAS} \cdot R$  feszültség értéken lesz
- ▶ Fogyasztás: statikus  $P = V_{DD} \cdot I_{BIAS}$




# SCL alapkapcsolás méretezése

- ▶ T3, T4 tranzisztorok elzáródásban
- ▶  $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{THn}$  (így maximális áram tud átfolyani)
- ▶ Szélsőséges esetben:

$$V_D = V_{DD} - R \cdot I_{BIAS} = V_{CMki} - \frac{V_{SWki}}{2}$$


$$V_G = V_{CMbe} + \frac{V_{SWbe}}{2}$$

- ▶ ha a  $V_{CMbe} = V_{CMki}$ , és a  $|A|$  az áramkör feszültségerősítése, akkor

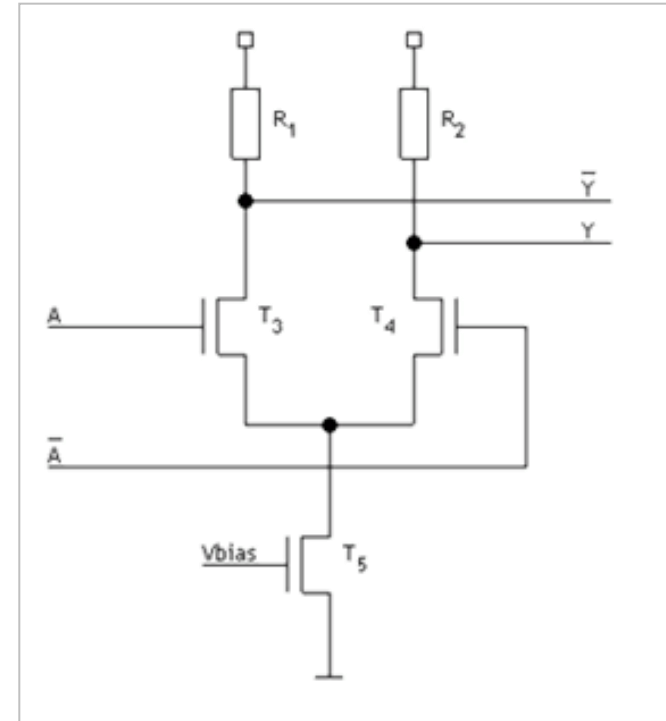

$$V_{SWbe} \leq \frac{2}{1 + |A|} \cdot V_{THn}$$



 

# SCL alapkapcsolás méretezése

- ▶ Ha a ki- és bemenet differenciális jelkülönbsége egyforma, akkor  $|A| = 1$ , és így egy felső becslést kaphatunk:

$$V_{SW} \leq V_{THn}$$


- ▶  $V_{THn}$  a technológiától és a hőmérséklettől függ, ezért technológiai szórás és hőmérséklet szimulációk !!!
- ▶ A minimális érték a zajtól függ


Például:  $V_{DD}=1,8V$  esetén a  $V_{SW}= 150mV$







# SCL XOR kapu A=1 B=1 kombináció

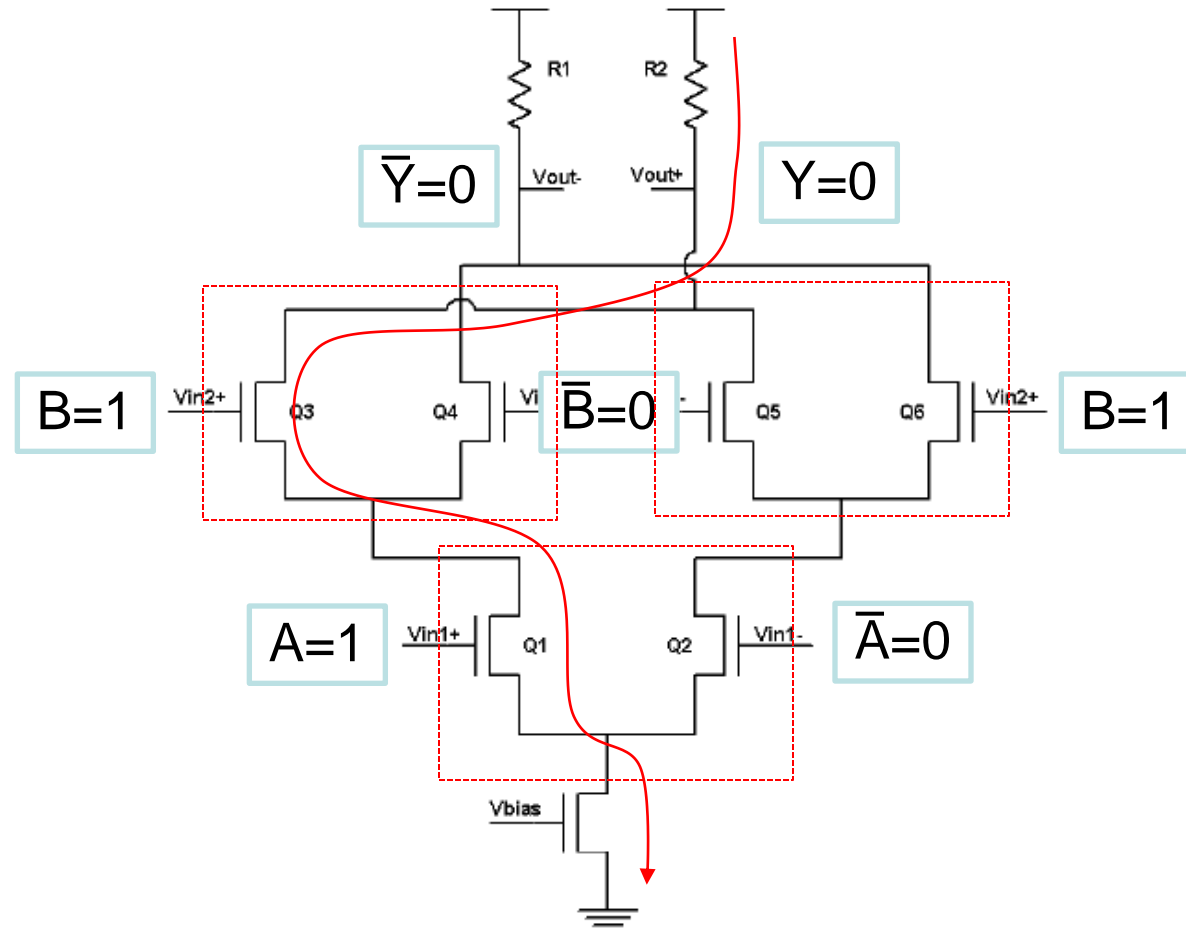

 



# SCL XOR kapu A=0 B=1 kombináció

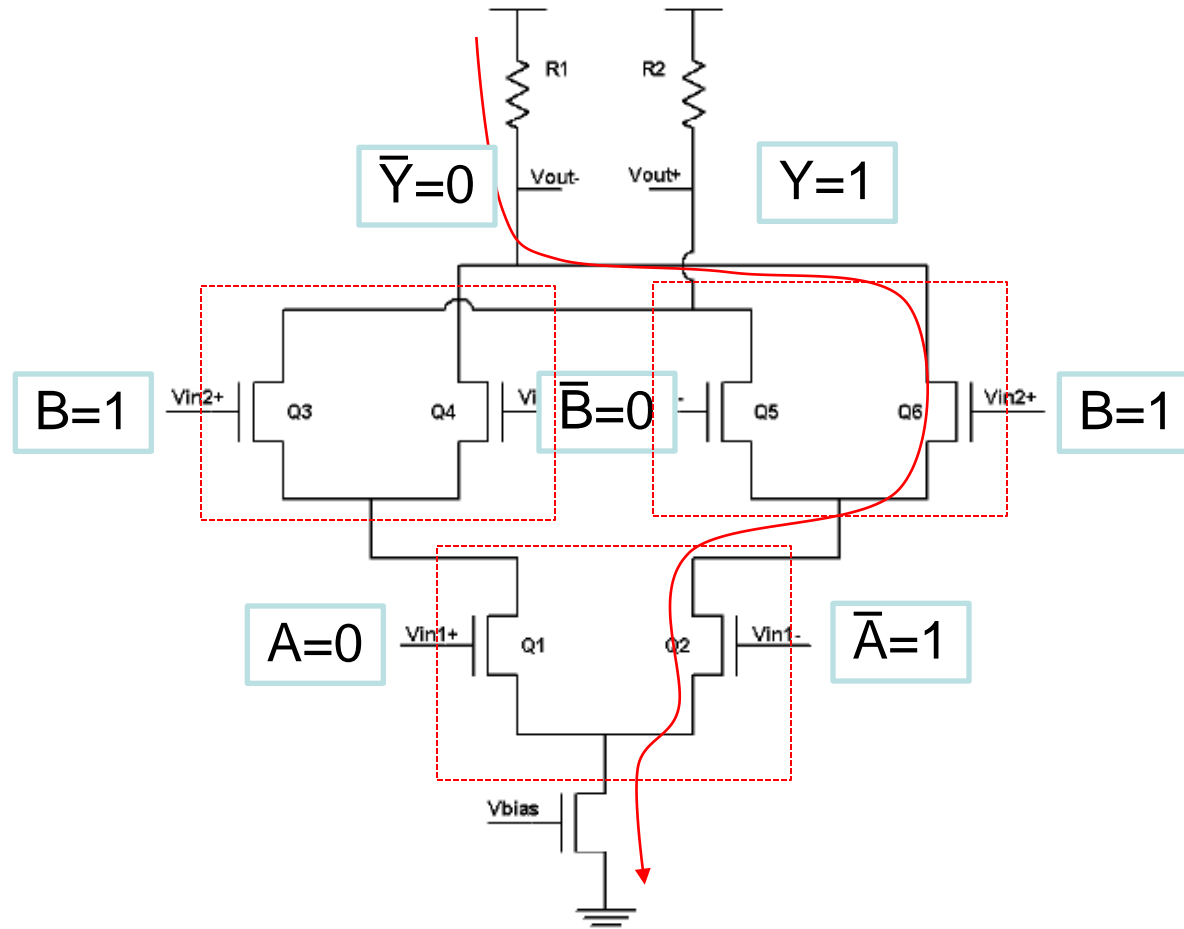

 

# SCL multiplexer

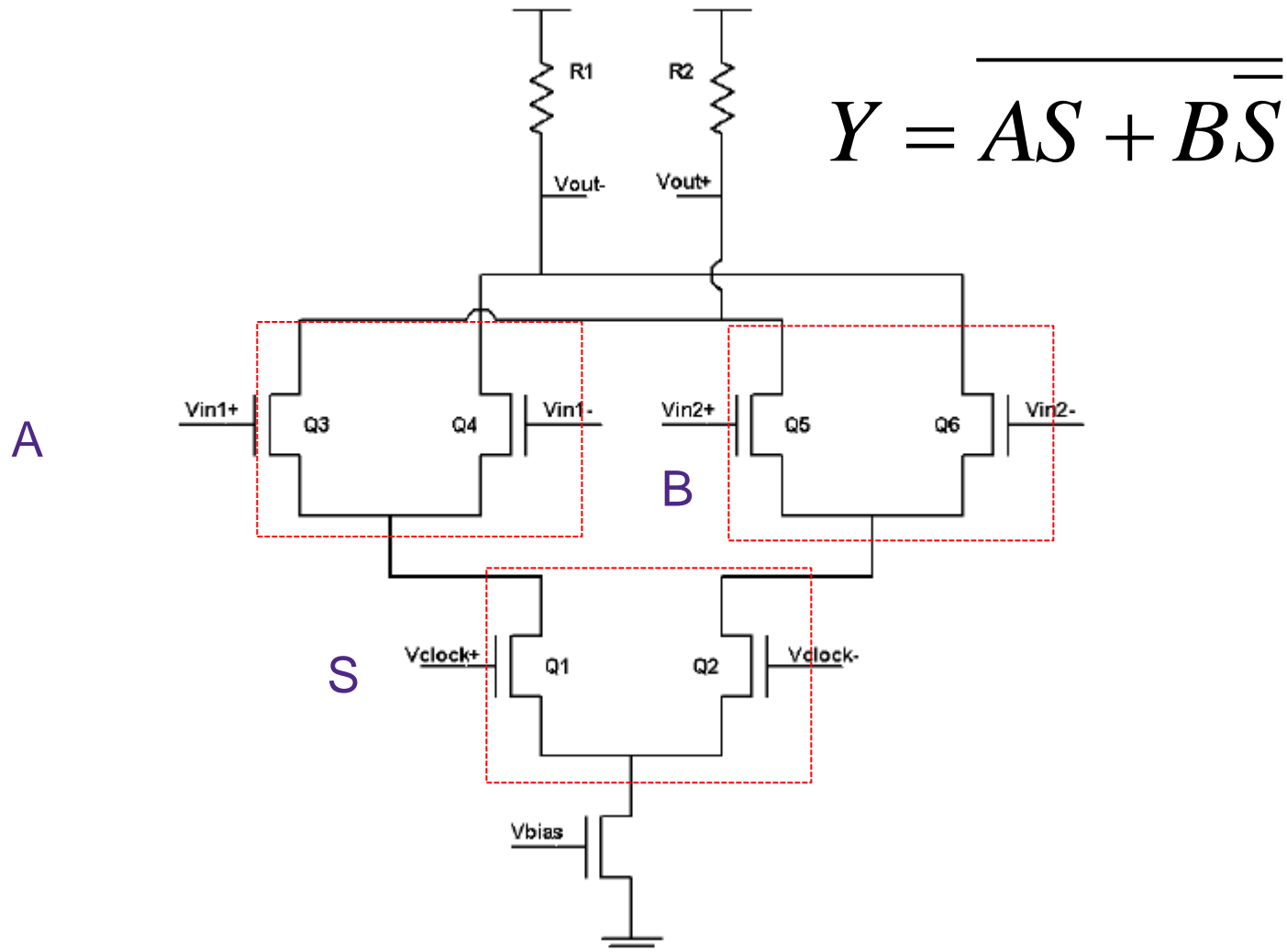

 

# SCL D-latch

